

# 浙江大学



题目： 《微机接口电路课程设计》

姓名： 张钰清

学号： 3160101143

教师： 李宏娟 林勇刚 唐建中

# 目 录

一、设计任务说明 .....	1
二、硬件系统设计 .....	1
2.1 器件选型 .....	1
2.2 原理设计 .....	2
2.2.1 CPU .....	2
2.2.2 电源供电电路 .....	2
2.2.3 USB 转串口电路 .....	2
2.2.4 共阳发光二极管电路 .....	3
2.2.5 单片机复位电路 .....	3
三、布局和布线设计 .....	4
四、软件系统设计 .....	5
4.1 软件系统结构 .....	5
4.1.1 主函数框图 .....	5
4.1.2 INT0 外部中断框图 .....	5
4.1.3 INT1 外部中断框图 .....	6
4.1.4 T0 定时器中断框图 .....	6
4.2 软件的模块化实现 .....	6
4.2.1 头文件 .....	6
4.2.2 变量定义 .....	7
4.2.3 延时子程序 .....	7
4.2.4 手动控制模式 .....	7
4.2.5 自动-手动模式转换 .....	8
4.2.6 自动控制模式 .....	8
五、系统测试 .....	9
5.1 测试工具和软件 .....	9
5.2 测试方法 .....	9
六、课程设计总结 .....	10
附件:	
附件 1 硬件系统原理图 (图片) .....	11
附件 2 程序及注释 .....	11
附件 3 PCB 图 (图片) .....	14

# 一、设计任务说明

设计 PCB，模拟浙大玉泉校区正门交通灯的控制流程；其具体任务要求如下：

- 1、 利用红、绿、黄三色发光管代表红、绿、黄灯；
- 2、 PCB 上交通灯相对位置和实际的交通灯布置方位基本一致
- 3、 PCB 上用丝印标注道路和校门。
- 4、 具有交通灯手动/自动切换功能。手动方式下可通过按键手动设置通行方向。

技术关键：

- 1、 在于通过 I/O 口控制各交通灯的亮灭；
- 2、 通过外部中断使得交通灯进入手动状态；
- 3、 通过查询方式读取交通灯的方向。

成果要求：

- 1、 制作的 PCB 布局合理、标注完整；
- 2、 元件焊接牢固，无虚焊，漏焊；
- 3、 交通灯变换规律和时间周期与实物基本一致；
- 4、 可以通过串口对交通灯的变换规律和时间周期进行设置。

# 二、硬件系统设计

## 2.1 器件选型

器件选择的总体原则，是根据 data sheet 以及各经典电路模块的接法，进行参考和选择。  
最后得出器件清单如下表所示：

元件名	描述	数量	封装
USB-B 普通插座	普通插座/4PIN/250V/1.5A/双排/弯角/母座 /2.5mm/USB-B	1	
6 脚自锁开关	6 脚自锁开关/8*8mm	1	
4 脚微动开关	4 脚微动开关/12VDC/30mA/6*6*4.3mm/插件	5	
STC-89C51	STC-89C51	1	
DIP40 插座	DIP40 插座	1	
CH340G	CH340G/USB 转串口 IC	1	SOP-16
22pf 瓷片电容	22pf/50V/瓷片电容	3	RAD0.1
0.1uf 瓷片电容	0.1uf/50V/瓷片电容	3	RAD0.1
30pf 瓷片电容	30pf/50V/瓷片电容	2	RAD0.1
220uF 电解电容	电解电容/105°C/220uF/16V/φ5*7mm/直脚 /P=2.0mm	1	RB.2/.4
10uF 电解电容	电解电容/105°C/10uF/16V/φ5*11mm/直脚 /P=2.0mm	1	RB.1/.2
330Ω 碳膜电阻	碳膜电阻/1/8W/300Ω±5%	12	AXIAL0.3
10KΩ 碳膜电阻	碳膜电阻/1/8W/10KΩ±5%	2	AXIAL0.3
510Ω 碳膜电阻	碳膜电阻/1/8W/510Ω±5%	2	AXIAL0.3
排阻	10K/排阻	1	A9-103


D1,D6,D7,D10,D13	LED 发光二极管/红色/Φ3/80mcd/20m	5	DIODE
D3,D4,D9,D12	LED 发光二极管/绿色/Φ3/16mcd/10mA	4	DIODE
D2,D5,D8,D11	LED 发光二极管/黄色/Φ3/200mcd/20mA	4	DIODE
D14	1N4148/DO35 封装	1	DO35
Y1,Y2	12M 晶振/DIP	2	
USB 下载线	USB 下载线	1	

## 2.2 原理设计

描述 CPU 单元及外围所有电路的设计方法，器件参数的选型计算

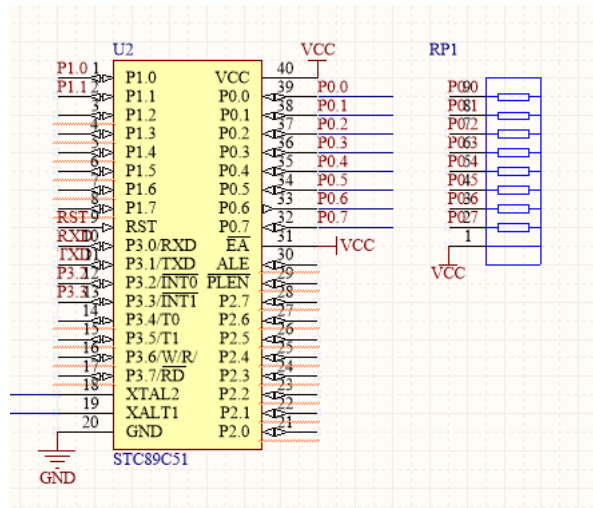
### 2.2.1 CPU

主芯片采用 STC89C51，P0 端口并接 10k 上拉电阻，从而赋予其驱动能力。


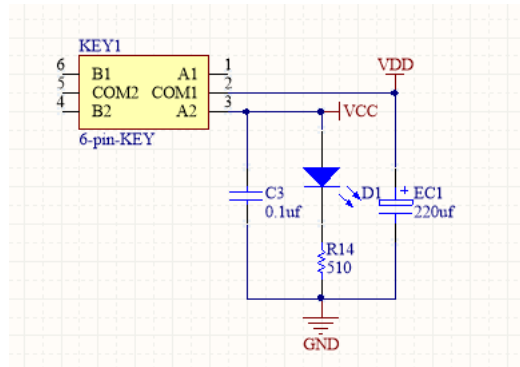
### 2.2.2 电源供电电路

单片机采用 5V USB 供电，需要 USB 供电电路（未写入报告）与电源开关电路相配合。开关电路兼具亮灯指示、大电容滤波的功能。大电容选择 220uF 电解电容，滤低频，以便滤除直流信号外的所有干扰信号。




### 2.2.3 USB 转串口电路


本设计采用 CH340G USB 总线转接芯片。该芯片需要电源持续供电，所以直接连接供电电源 VDD，另

[illegible]

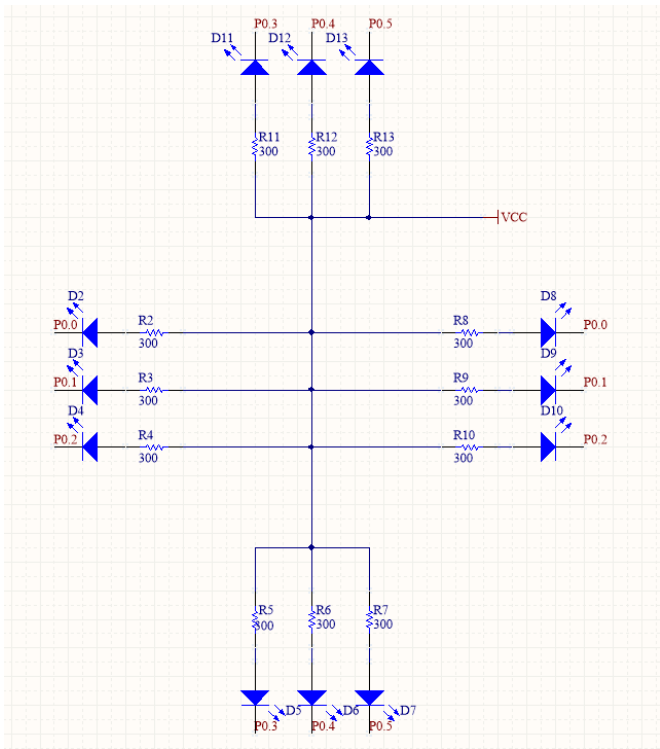将发光二极管经过  $300\Omega$  的电阻连接到电源 VCC 端，发光二极管的负极分别接到 P0,0-P0,5 的管脚处，通过单片机使得 P0,n 变为低电平，使得对应的发光二极管点亮。



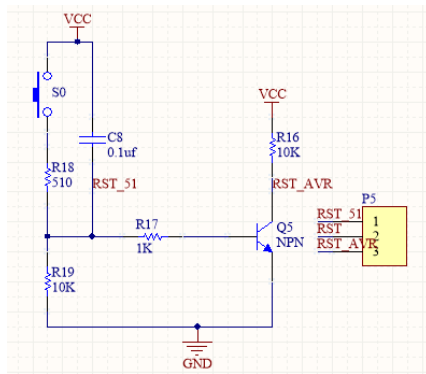单片机的复位要求是：**RST** 引脚输入高电平，并持续 **2us** 以上。一般单片机都有两种复位方式，其一为上电复位，其二为按键复位。对于后者，我们只用一个开关就能赋予 **RST** 引脚高电平；对于前者，我们既要保证复位引脚上有大于 **2us** 的高电平，又要保证在单片机正常工作的时候没有高电平，所以我们采用简单的 **RC** 电路，使 **RST** 引脚的电压在一定时间内从高电平下降为低电平。



这里采用了 STC51 开发板中的电路。由于不需要用到其 RST\_AVR 的功能，所以直接将 P5 中的 RST51 和 RST 连接起来即可。

### 三、 布局 and 布线设计

关于 PCB 板中各个元件的布局，我主要采用了模块化的思想，对其进行分区归集。例如把复位电路、发光二极管电路分区放置再一起，再使他们零件的方向朝着便于布线的方向。在次设计 PCB 按照以下几个规则进行：


- ①CPU 放在中间位置；
- ②一个功能电路的元件尽量放在一起；
- ③相同类型的元件整齐排在一起；
- ④同一层线路尽量设计成相同走向，比如本设计中蓝线主要走横向，红线主要走纵向；
- ⑤布线完成后做滴泪并铺铜。

开关及烧录电路	共阳发光二极管电路
<p>设计遵循的原则是 USB 口的摆放要方便 USB 线的插入，同时将电源开关与 USB 口放在一起，减少布线长度。</p>	<p>由于四面交通灯围城的方块中间还有很大的空间，所以恰好可以把连接在它们与地之间的电阻放在中间的位置处。</p>


四、 软件系统设计

4.1 软件系统结构


4.1.1 主函数框图

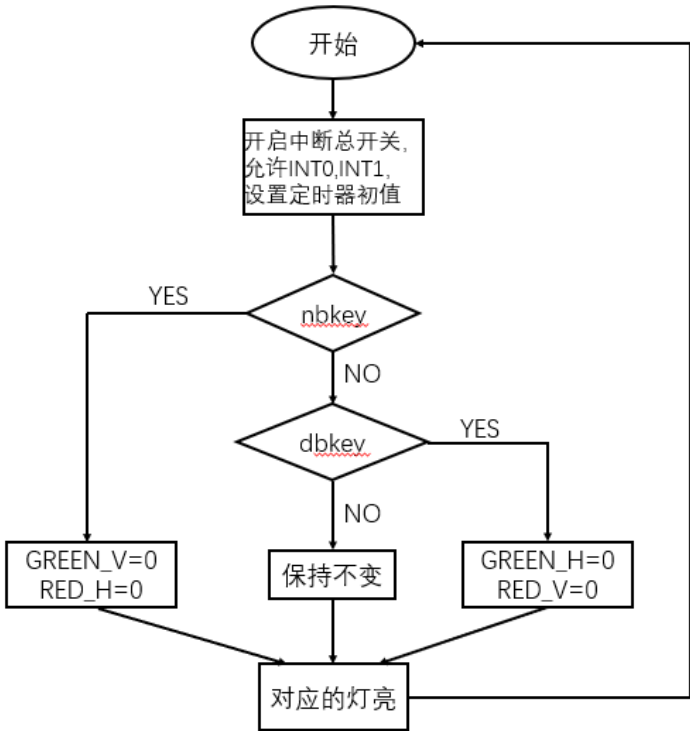


4.1.2 INT0 外部中断框图

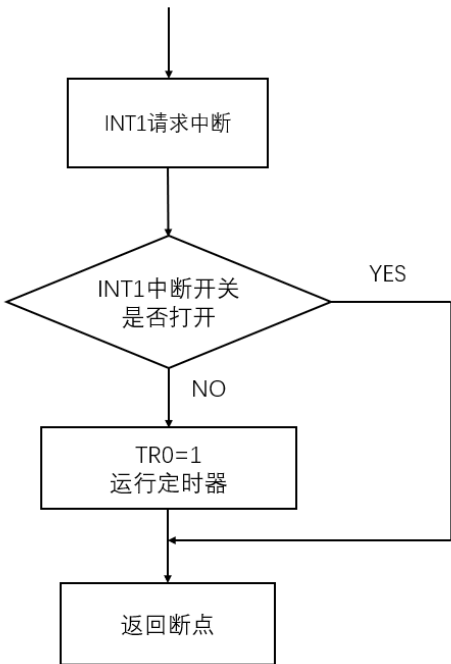

3.1.3 INT1 外部中断框图

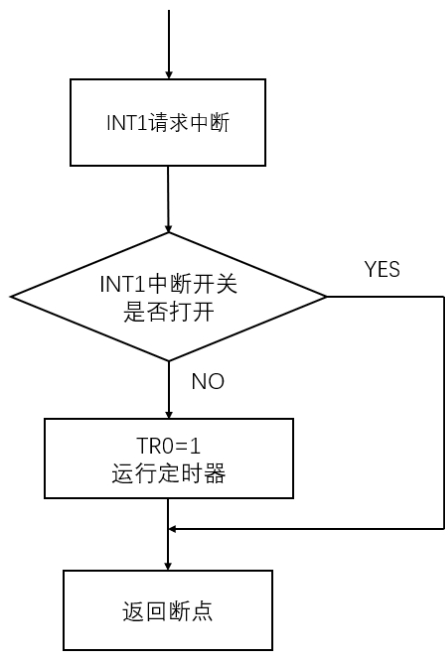

3.1.4 T0 定时器中断框图

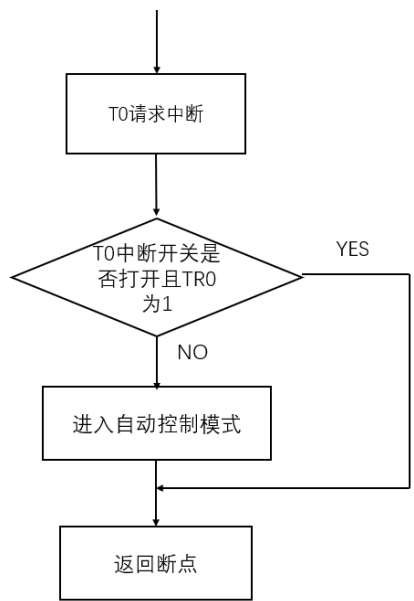

4.2 软件的模块化实现

描述主要功能的实现流程和方法，关键代码的描述

4.2.1 头文件

C 语言作为高级语言，其很突出的一点优势就是能包含库，由于这些库在程序头几行被声明，所以一般也叫头文件。对于 51 单片机的 C 语言编程，一个很重要的头文件就是<reg51.h>。



```
#include <reg51.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char           //头文件定义
```

查阅资料，发现这个头文件对 51 单片机的诸多引脚、寄存器空间都进行了定义，并且分配了相应的存储空间。文件中对 P0~P3 口的定义如下所示：

```
sfr P0 = 0x80; sfr P1 = 0x90; sfr P2 = 0xA0; sfr P3 = 0xB0;
```

所以在编程是可以直接使用 P0~P3 来表示端口数值。但该头文件中并不包含对这些端口每个引脚的定义，所以我们要想直接用引脚的代号来表示引脚，则必须先使用 sbit 进行相关定义。

```
sbit GREEN_H = P0^0;           // 定义水平方向horizontal对应的引脚
sbit YELLOW_H = P0^1;
sbit RED_H = P0^2;

sbit YELLOW_V = P0^3;          // 定义竖直方向vertical对应的引脚
sbit GREEN_V = P0^4;
sbit RED_V = P0^5;
```

## 4.2.2 变量定义

由于交通灯的控制要求中，需要在手动模式下，通过按键来切换单行方向（即要在两种红绿灯模式下切换），所以要定义手动模式下的单行道控制变量。在程序中通过查询的方式对其进行读取。

```
sbit nbkey=P1^0;               //定义手动模式下的单行道控制变量
sbit dxkey=P1^1;
```

在交通灯的自动控制模式中，会有四种亮灯组合轮流运行，因此要定义一个标志位，使其在 0-3 四个数字中循环，然后对应的四个亮灯组合也进行循环。

```
uchar Operation_Type = 1;      //定义自动模式下的模式切换变量
```

## 4.2.3 延时子程序

因为交通灯在自动控制模式下需要循环显示，每个通行状态延时 5s，每个等待状态延时 2s。因为该程序所用的延时时间固定，所以定义一个延时子程序，方便直接调用。

```
void Delays(unsigned int s)    //定义延时子程序
{
    unsigned int i,j,k;
    for(i=0;i<ms;i++)
        for(j=0;j<15000;j++)
            for(k=0;k<9;k++);
}
```

如上所示，这个程序能够以 1ms 位单位延时。如果要延时 5s 或 2s，只需在调用该子函数时，使得局部变量分别为 5s 或 2s 即可。

## 4.2.4 手动控制模式

由于题目需要在手动控制模式下，对交通灯允许的通向进行切换。因此这里采用查询的方法进行。在 main 主函数中，会进入 while（1）的死循环，然后在该循环中就不断地对 nbkey 和 dxkey 两个标志变量进行查询。当 nbkey 按下时，其值变成 0，使得竖直方向通车，水平方向禁行；当 dxkey 按下时，其值变成 0，使得水平方向通车，竖直方向禁行。

```

while(1) //手动切换模块，用查询进行方式切换
{ if(nbkey==0) //按键nbkey按下， 竖直方向通车， 水平方向禁行
{ TR0=0;
YELLOW_H=1;
YELLOW_V=1;
GREEN_H=1;
GREEN_V=0;
RED_H=0;
RED_V=1;
}

if(dxkey==0) //按键dxkey按下， 水平方向通车， 竖直方向禁行

{ TR0=0;
YELLOW_H=1;
YELLOW_V=1;
GREEN_H=0;
GREEN_V=1;
RED_H=1;
RED_V=0;
}
}

```

## 4.2.5 自动-手动模式转换

自动-手动模式间的转换通过外部中断来实现。对应两个模式切换的按键连接单片机的 INT0 和 INT1 脚。INT1 按下使得定时计数器 T0 的运行位置 1，定时计数器开始工作，单片机进入自动切换模式。INT0 按下使得定时计数器 T0 的运行位置 0，定时器停止工作，单片机进入手动控制模式。

```

void External_Interrupt_0() interrupt 0 //自动-手动模式转换，通过中断方式进行
{TR0=0;

pause=1;
}

void External_Interrupt_1() interrupt 2
{ TR0=1;
pause=0;
}

```

## 4.2.6 自动控制模式

在交通灯的自动控制模式中，两组交通灯需要在 4 个亮灯组合中切换。且在通行-禁止状态持续 5s，在等待-通行状态持续 2s。因此需要对 Operation Type 进行分支函数的编写。每进入一个 Operation Type 时，该标志位指向下一个状态，使得能在这四个状态间循环。

```

void T0_INT() interrupt 1 //自动切换模式
{
if(pause==1) return;
switch(Operation_Type)
{
case 1: //水平方向通行， 竖直方向禁行， 持续5秒
RED_H=1;YELLOW_H=1;GREEN_H=0;
RED_V=0;YELLOW_V=1;GREEN_V=1;
Delays(5);
Operation_Type=2;
return;

case 2: //水平方向黄灯等待， 竖直方向禁行， 持续2秒
RED_H=1;YELLOW_H=0;GREEN_H=1;
RED_V=0;YELLOW_V=1;GREEN_V=1;
Delays(2);
Operation_Type=3;
return;

case 3: //水平方向禁行， 竖直方向通行， 持续5秒
RED_H=0;YELLOW_H=1;GREEN_H=1;
RED_V=1;YELLOW_V=1;GREEN_V=0;
Delays(5);
Operation_Type=4;
return;

case 4: //水平方向禁行， 竖直方向黄灯等待， 持续2秒
RED_H=0;YELLOW_H=1;GREEN_H=1;
RED_V=1;YELLOW_V=0;GREEN_V=1;
Delays(2);
Operation_Type=1;
return;
}
}

```

## 五、 系统测试

### 5.1 测试工具和软件

<p>Keil 中对 C 语言源代码进行调试</p> 	<p>ISP 中用 HEX 文件对单片机进行烧录</p> 
<p>用万用表检测焊点是否有虚焊、断点</p> 	<p>用示波器检查各关键点的波形传递情况</p> 

### 5.2 测试方法

1. Keil 中对 C 语言源代码进行调试；
2. ISP 中用 HEX 文件对单片机进行烧录；
3. 用万用表检测焊点是否有虚焊、断点；
4. 用示波器检查各关键点的波形传递情况。

## 六、 课程设计总结

此次微机原理课程设计其实对于我本人是一次不大不小的挑战，课程设计的整个过程涉及了选型、画原理图、画 PCB 图等硬件设计的过程，也有在 Keil 中编写程序、以及在 SPI 中烧录的软件开发的过程。还有手工焊接电路板的动手操作环节，使得我们有机会把以前学的知识都使用了一遍。


这次的课程设计中最重要的一点是不断的学习、试错、查找别人优秀的解决方案、模仿、学习后加以利用的过程。我特别感受到，其实很多问题早就都有了前人去试错，也都有了成熟的结局方案，重要的是能不能找到这些优秀的经验，如果找到了就是事半功倍，比自己闭门造车半天要好很多。

在程序编写的过程中，我进一步熟悉了查询和中断两种外部信息读取的方法。通过查询方式，我得以在手动控制状态下切换交通灯的方向。一般来说，中断是较大范围的外界信息扫描和读取，而查询是小范围的外界信息扫描和读取。查询方式常常是嵌套在中断方式里面的。

虽然这不是我第一次画板子、第一次做电路设计，但是还是遇到了很多问题，比如很多库都是软件中没有的，需要自己建立库，而且还有很多画板子时和元器件的封装要对应，比如我对于几个开关的通断引脚在设计时候就弄错了，导致最后焊接电路板的时候需要把开关焊在下面，微动开关甚至要转 90° 才能焊，回想起来李老师提醒我的开关也是有方向的.....非常汗颜，还是栽倒在这上面以至于焊了两次。这些宝贵的经验都被我记在自己的手册上了，作为日后更多设计工作的经验之谈。总之这次微机原理课程设计还是非常值得能够学到相当多东西的。

# 附件：

## 附件 1 硬件系统原理图（图片）

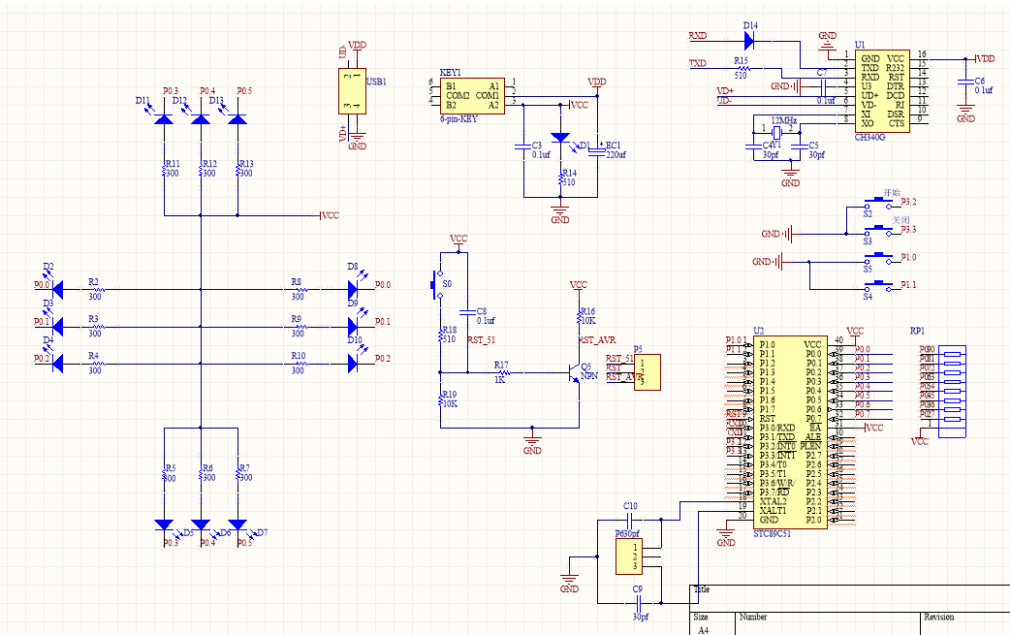

## 附件 2 程序及注释

```
#include <reg51.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
```

//头文件定义

```
sbit GREEN_H = P0^0;
sbit YELLOW_H = P0^1;
sbit RED_H = P0^2;
```

// 定义水平方向 horizontal 对应的引脚

```
sbit YELLOW_V = P0^3;
sbit GREEN_V = P0^4;
sbit RED_V = P0^5;
```

// 定义竖直方向 vertical 对应的引脚

```
sbit KEY=P3^2;
sbit nbkey=P1^0;
sbit dxkey=P1^1;
```

//定义手动模式下的单行道控制变量

```

uchar pause=0;

uchar Operation_Type = 1;           //定义自动模式下的模式切换变量
uchar Time_Count=0;

void Delays(unsigned int s)        //定义延时子程序
{
    unsigned int i,j,k;
    for(i=0;i<ms;i++)
        for(j=0;j<15000;j++)
            for (k=0;k<9;k++);
}

void main()
{
    TH0=h;                          //计时器及外部中断初始化定义
    TL0=l;

    IP= 0X04;
    IE = 0x87;
    TMOD = 0x01;
    TCON = 0x11;
    nbkey=1;
    dxkey=1;

    TH0=h;
    TL0=l;

    while(1)                        //手动切换模块，用查询进行方式切换
    { if(nbkey==0)                  //按键 nbkey 按下，竖直方向通车，水平
        方向禁行
        { TR0=0;
          YELLOW_H=1;
          YELLOW_V=1;
          GREEN_H=1;
          GREEN_V=0;
          RED_H=0;
          RED_V=1;
        }

        if(dxkey==0)               //按键 dxkey 按下，水平方向通车，
        竖直方向禁行

        { TR0=0;
          YELLOW_H=1;

```

```

        YELLOW_V=1;
        GREEN_H=0;
        GREEN_V=1;
        RED_H=1;
        RED_V=0;
    }

}

}

void External_Interrupt_0() interrupt 0    //自动-手动模式转换，通过中断方式进行
{TR0=0;

    pause=1;
}

void External_Interrupt_1() interrupt 2
{  TR0=1;
    pause=0;
}

void T0_INT() interrupt 1                //自动切换模式
{
    if(pause==1) return;
    switch(Operation_Type)
    {
        case 1:                            //水平方向通行，竖直方向禁行，持续 5
秒
            RED_H=1;YELLOW_H=1;GREEN_H=0;
            RED_V=0;YELLOW_V=1;GREEN_V=1;
            Delays(5);
            Operation_Type=2;
            return;

        case 2:                            //水平方向黄灯等待，竖直方向禁行，
持续 2 秒
            RED_H=1;YELLOW_H=0;GREEN_H=1;
            RED_V=0;YELLOW_V=1;GREEN_V=1;
            Delays(2);
            Operation_Type=3;
            return;
    }
}

```

```

case 3:                                     //水平方向禁行，竖直方向通行，持续
5 秒
    RED_H=0;YELLOW_H=1;GREEN_H=1;
    RED_V=1;YELLOW_V=1;GREEN_V=0;
    Delays(5);
    Operation_Type=4;
    return;

case 4:                                     //水平方向禁行，竖直方向黄灯等待，
持续 2 秒
    RED_H=0;YELLOW_H=1;GREEN_H=1;
    RED_V=1;YELLOW_V=0;GREEN_V=1;
    Delays(2);
    Operation_Type=1;
    return;

}

}

```

### 附件 3 PCB 图（图片）

